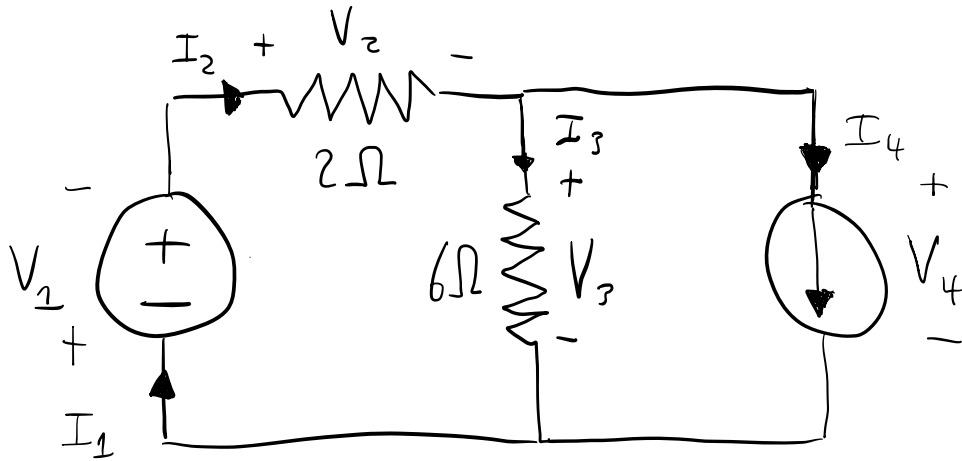


1. Brute force



3 Nodes, 4 Branches, 8 equations

Constitutive relations

$$V_1 = -12V$$

$$V_2 = I_2 \cdot 2\Omega$$

$$V_3 = I_3 \cdot 6\Omega$$

$$I_4 = 2A$$

KCL

$$I_2 = I_3 + I_4$$

$$I_1 = I_3 + I_4$$

~~$I_1 = I_2$~~ repetitive

KVL

$$V_3 - V_4 = 0$$

$$V_3 + V_2 + V_1 = 0$$

Solve

$$\frac{V_2}{2\Omega} = \frac{V_3}{6\Omega} + 2A$$

$$V_3 = 12V - V_2$$

$$\frac{V_2}{2\Omega} = \frac{12V}{6\Omega} - \frac{V_2}{6\Omega} + 2A$$

$$V_2 \left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{6\Omega} \right) = 2A + 2A$$

$$V_2 = 4A \cdot \left(\frac{3\Omega}{2} \right)$$


Voltages

$$V_4 = 6V, V_3 = 6V, V_2 = 6V, V_1 = -12V$$

Currents

$$I_2 = 3A, I_1 = 3A, I_4 = 2A, I_3 = 1A$$

2. Node Method

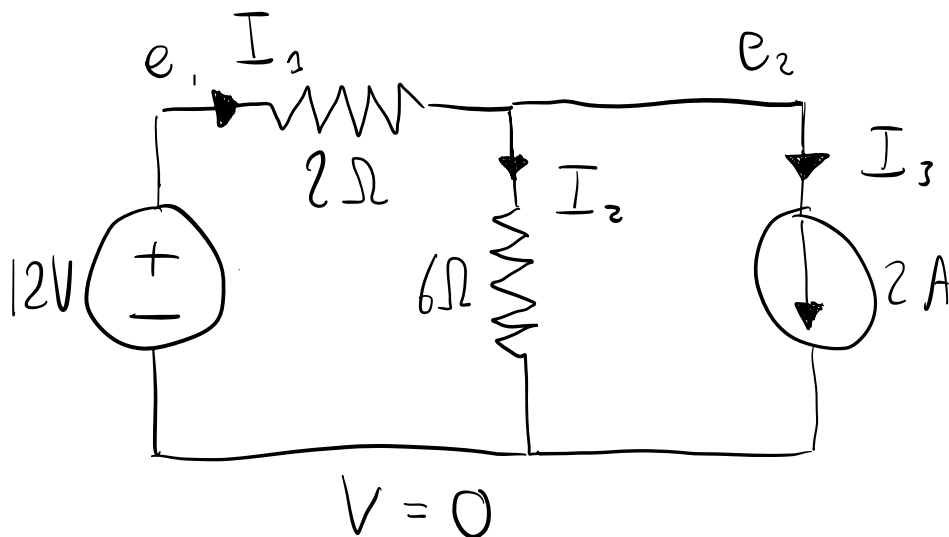

$$e_1 = 12V$$

$$\frac{e_1 - e_2}{2\Omega} = \frac{e_2}{6\Omega} + 2A$$

$$\frac{e_1}{2\Omega} - \frac{e_2}{2\Omega} = \frac{e_2}{6\Omega} + 2A$$

↓

$$6A - 2A = e_2 \left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{6\Omega} \right)$$

$$e_2 = 6V$$

$$\left(\frac{3\Omega}{2} \right) 4A = e_2$$

Voltages

$$e_1 = 12V, e_2 = 6V$$

Currents

$$I_3 = 2A, I_2 = \frac{6V}{6\Omega} = 1A, I_1 = 3A$$