


A) Graph 4   $0 \leq V_o(t) \leq 5$

B) Graph 4   $0 \leq V_o(t) \leq 10$

C) Graph 2   $Q = 10 \text{ A} \cdot 1 \text{ s} = 10$   $C = \frac{Q}{V}$

$$0 \leq V_o(t) \leq \frac{10}{C} \quad V = \frac{Q}{C}$$

D) Graph 5   $0 \leq V_o(t) \leq 5$