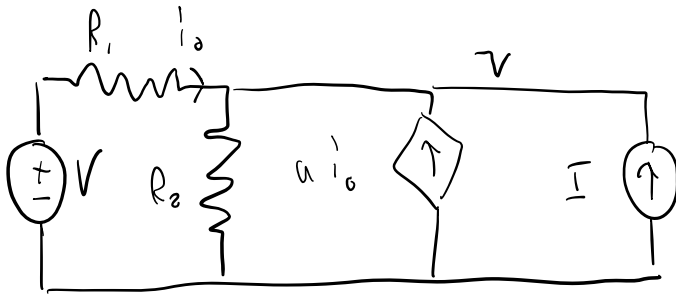


①



$$i_o + \alpha i_o + I = \frac{v}{R_2}$$

$$v + R_1 i_o = V$$

$$\frac{V-v}{R_1} (1+\alpha) + I = \frac{v}{R_2}$$

$$i_o = \frac{V-v}{R_1}$$

$$\frac{V}{R_1} (1+\alpha) + I = v \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1+\alpha}{R_1} \right)$$

$$\frac{\frac{V(1+\alpha)}{R_1} + I}{\frac{1}{R_2} + \frac{1+\alpha}{R_1}} = v$$

$$v = \frac{V(1+\alpha) + I R_1}{1 + R_1/R_2 + \alpha}$$

②

$$i_o + \alpha i_o = \frac{v}{R_2}$$

$$v + R_1 i_o = V$$

$$i_o = \frac{V-v}{R_1}$$


$$\frac{V-v}{R_1} (1+\alpha) = \frac{v}{R_2}$$

$$\frac{V}{R_1} (1+\alpha) = v \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1+\alpha}{R_1} \right)$$

$$V(1+\alpha) = v \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 + \alpha \right)$$

$$v = \frac{V(1+\alpha)}{1 + R_1/R_2 + \alpha}$$

③

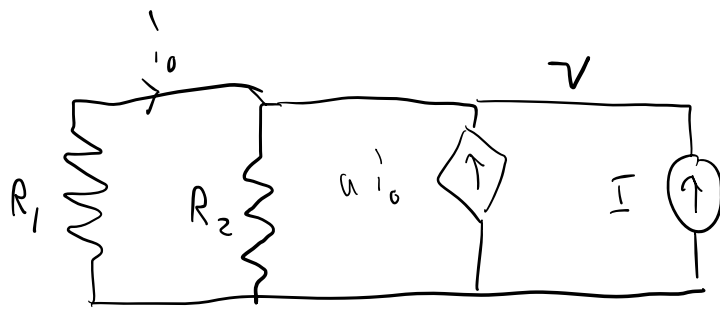

$$i_o + \alpha i_o + I = \frac{V}{R_2}$$

$$V = -i_o R_1 \quad i_o = -\frac{V}{R_1}$$

$$-\frac{V}{R_1}(1 + \alpha) + I = \frac{V}{R_2} \quad I R_1 = V \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 + \alpha \right)$$

$$-V(1 + \alpha) + I R_1 = \frac{V R_1}{R_2}$$

$$V = \frac{I R_1}{1 + R_1/R_2 + \alpha}$$

④

$$\frac{V(1 + \alpha)}{1 + R_1/R_2 + \alpha} + \frac{I R_1}{1 + R_1/R_2 + \alpha} = \frac{V(1 + \alpha) + I R_1}{1 + R_1/R_2 + \alpha}$$

⑤

$$I = 0 \rightarrow V_{th} = \frac{V(1 + \alpha)}{1 + R_1/R_2 + \alpha}$$

$$V = 0 \rightarrow 0 = V(1 + \alpha) + I R_1 \quad I = -\frac{V(1 + \alpha)}{R_1}$$

$$V_{th} = -I R_{th}$$

$$R_{th} = \frac{R_1}{1 + R_1/R_2 + \alpha}$$