

①

$v(t)$

$i(t)$

②

$$V_o = 4V$$

$$V_o = I_o R$$

$$4V = 0.002_{mA} \cdot R$$

$$1RC \rightarrow 1 - \frac{1}{e} \approx 0.63$$

$$R = 2k\Omega$$

$$4 \cdot 0.63 \approx 2.52$$

$$1RC = 10 \cdot 10^{-6} s$$

$$2000 C = 10^{-5}$$

$$C = 5 \times 10^{-9} F$$

$$V_o = 4V$$

$$R = 2k\Omega$$

$$C = 5nF$$